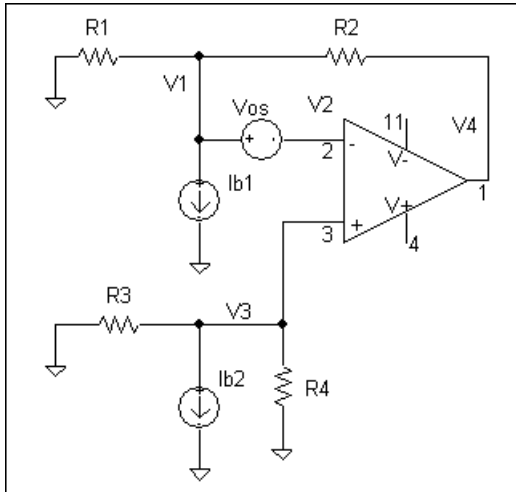


11/9/2006



MCA of Opamp DC Offsets)

Opamp offsets can be analyzed from the following schematic (also shown on p.70 of the book)



In the following analysis, the values of I_b , I_{os} , and V_{os} are changed to $I_b = 100\text{nA}$, $I_{os} = 20\text{nA}$, & $V_{os} = 5\text{mV}$.

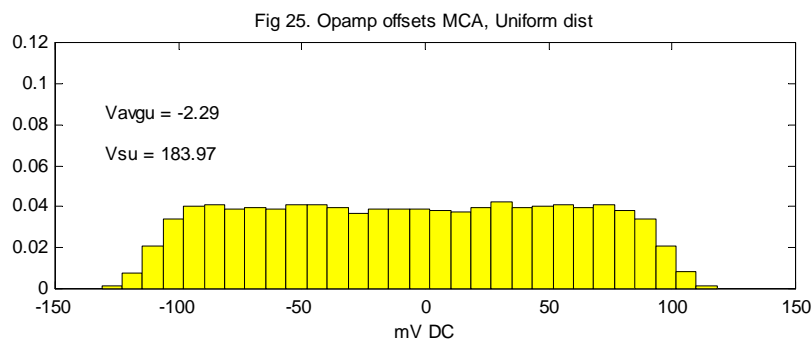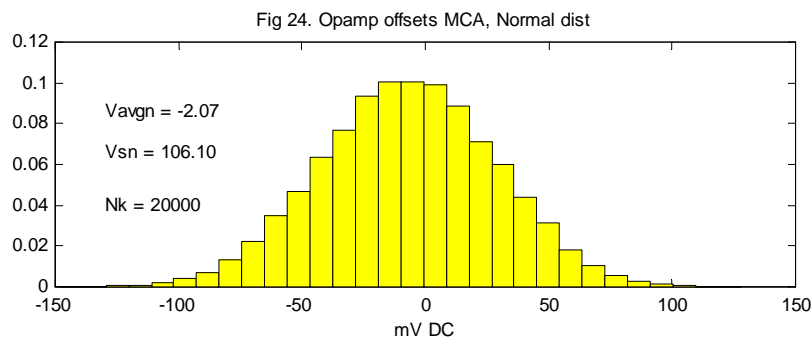This histograms for these values are: (See M-file offsets.m below)



C:\M_files\bookupdate\word_files\offsets.doc

```

%
subplot(2,1,1)
bar(bin1,h1,1,'y');
set(gca,'FontSize',8);
s1='Fig 24. Opamp offsets MCA, Normal dist';
title(s1);
xlabel('mV DC');
grid off;
axis([-150 150 0 0.12]);
text(-130,0.08,['Vavgn = ',Vavgn],'FontSize',8);
text(-130,0.06,['Vsn = ',Vsn],'FontSize',8);
text(-130,0.04,['Nk = ',num2str(Nk)],'FontSize',8);
%
subplot(2,1,2)
bar(bin2,h2,1,'y');
set(gca,'FontSize',8);
s2='Fig 25. Opamp offsets MCA, Uniform dist';
title(s2);
xlabel('mV DC');
grid off;
axis([-150 150 0 0.12]);
text(-130,0.08,['Vavgv = ',Vavgv],'FontSize',8);
text(-130,0.06,['Vsu = ',Vsu],'FontSize',8);
figure(1)
ET=toc

function y = G6(X)
% fcn for offsets.m offset analysis
%G6(R1,R2,R3,R4,Vos,Ib1,Ib2)
R1=X(1);R2=X(2);R3=X(3);R4=X(4);Vos=X(5);Ib1=X(6);Ib2=X(7);
Vo=(Vos+Ib1*R1*R2/(R1+R2)-Ib2*R3*R4/(R3+R4))*(1+R2/R1);
y=Vo*1e3; % output in mV
%y=Vo;

```