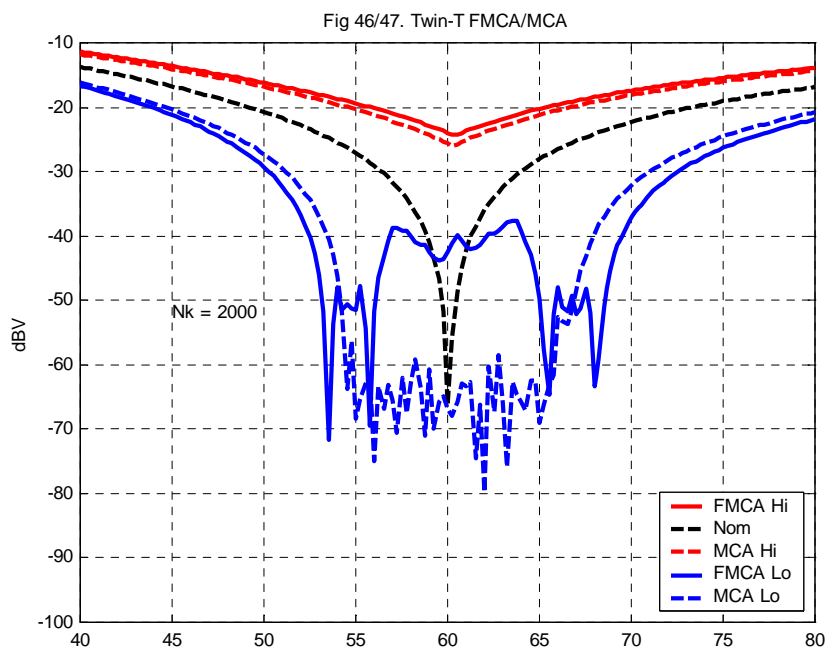


11/10/2006

FMCA/MCA of Twin-T 60-Hz Notch Filter.



For schematic, see page 102 of "Tolerance Analysis of Electronic Circuits Using MATLAB"

```
% FMCA and MCA of Twin-T Notch Filter
% File: c:\M_files\bookupdate\fmcatwint.m
% updated 11/10/06
clc;clear;tic;
K=1e3;n=1e-9;
R1=265*K;R3=R1;R5=R1/2;
C2=20*n;C4=10*n;C6=10*n;
Nom=[R1 R3 R5 C2 C4 C6];
BF=40;LF=80;NP=161;
F=linspace(BF,LF,NP);
Tr=0.02;Tc=0.1;
T=[-Tr -Tr -Tr -Tc -Tc -Tc;Tr Tr Tr Tc Tc Tc];
Nc=size(T,2);
% T2
% * * * * * Begin Template * * * * *
% FMCA Setup
%
Nc=size(T,2);Nf=2*Nc;
Tf=zeros(Nf,Nc);
k=1:Nf;RB=dec2bin(k-1);
for k=1:Nf
    for w=1:Nc;
        if RB(k,w)=='0'
            Tf(w,k)=Nom(w)*(1+T(1,w));
        else
            Tf(w,k)=Nom(w)*(1+T(2,w));
        end
    end
end
end
%
% MCA Setup
%
rand('state',sum(100*clock));
```

